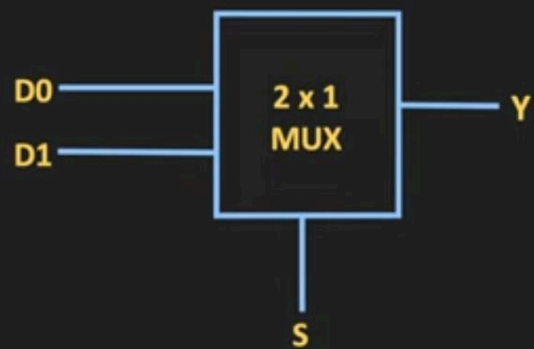



2 x 1 Multiplexer



$$Y = \overline{S} D_0 + S D_1$$




Logic Gates using Multiplexer

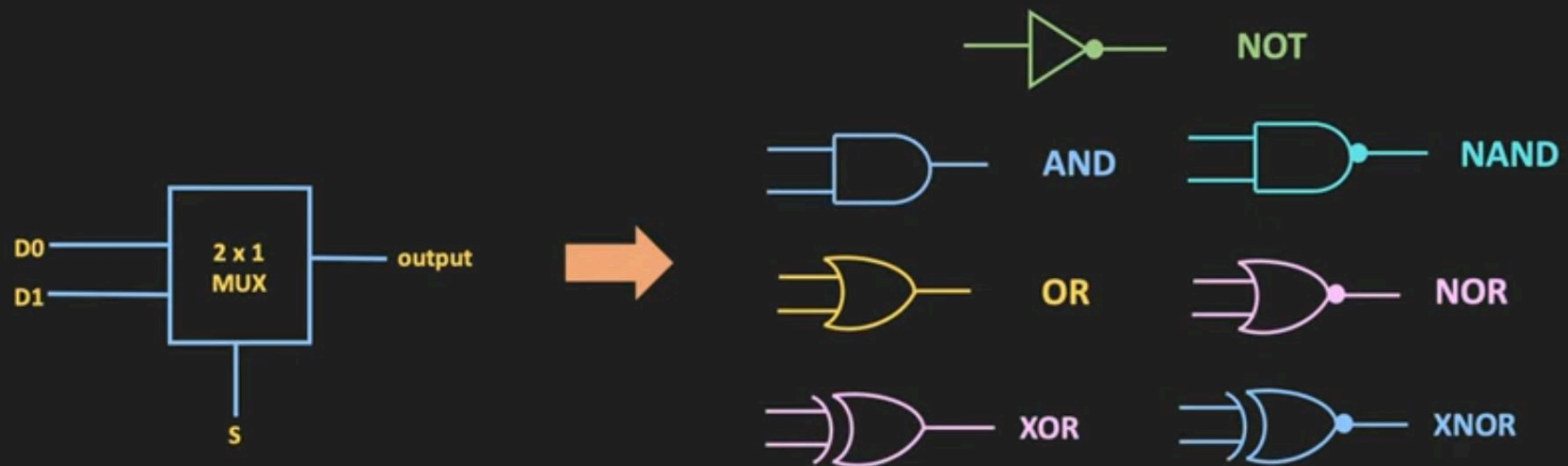

ALL ABOUT ELECTRONICS



NOT gate using 2 x 1 MUX

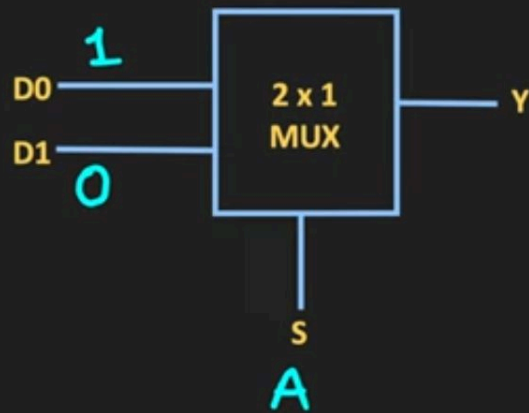


$$Y = \overline{S} D0 + S D1$$

$$Y = \overline{A} \cdot 1 + A \cdot 0 = \overline{A}$$




AND gate using 2 x 1 MUX

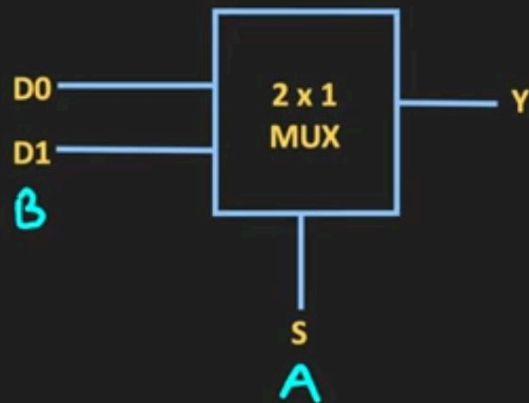


$$Y = \overline{S} D0 + \underline{S D1}$$

$A \cdot B$

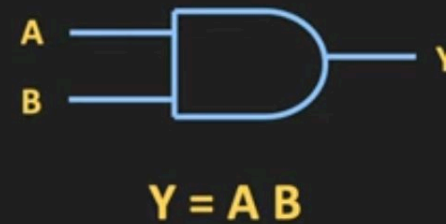


AND gate using 2 x 1 MUX

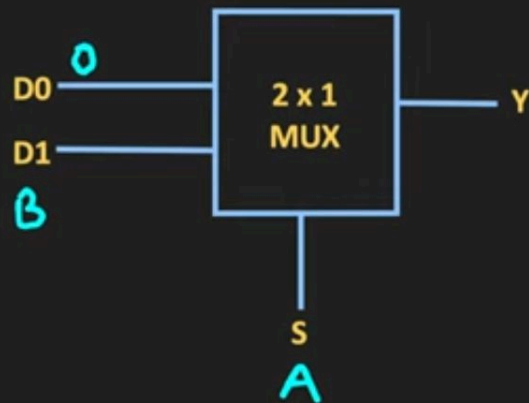

$$Y = \overline{S} D0 + S D1$$
$$\overline{A} \cdot 0 \quad A \cdot B$$
$$0$$



OR gate using 2 x 1 MUX

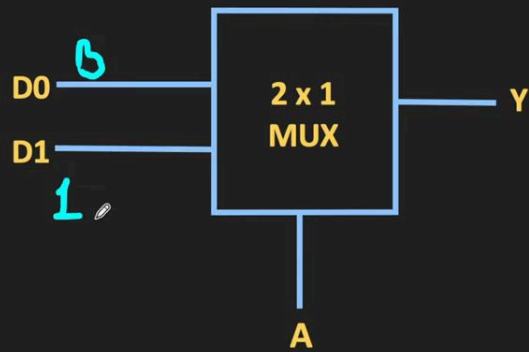

$$Y = \overline{S} D0 + S D1$$




$$Y = A + B$$

Truth Table

A	B	Y	
0	0	0	Y = B
0	1	1	
1	0	1	Y = 1
1	1	1	



OR gate using 2 x 1 MUX

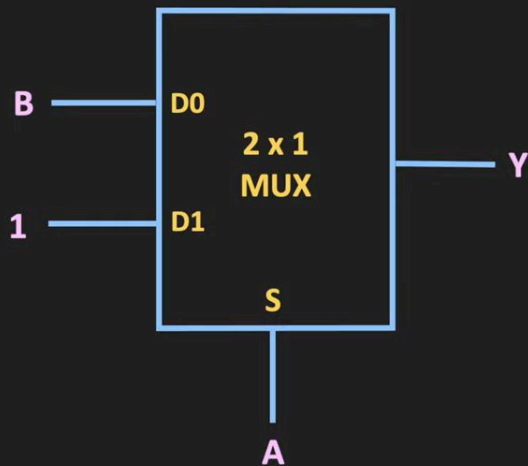


$$Y = A + B$$

$$\begin{aligned} Y &= \overline{S} D0 + S D1 = \overline{A} \cdot B + A \cdot 1 = A + \overline{A} B \\ &= (A + \overline{A}) \cdot \underline{(A + B)} \end{aligned}$$



NOR gate using 2 x 1 MUX

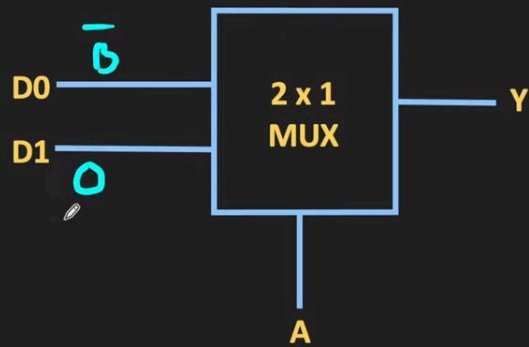

$$Y = \overline{S} D0 + S D1$$




$$Y = \overline{(A + B)}$$

Truth Table

A	B	Y	
0	0	1	$Y = \overline{B}$
0	1	0	
1	0	0	$Y = 0$
1	1	0	



NOR gate using 2 x 1 MUX

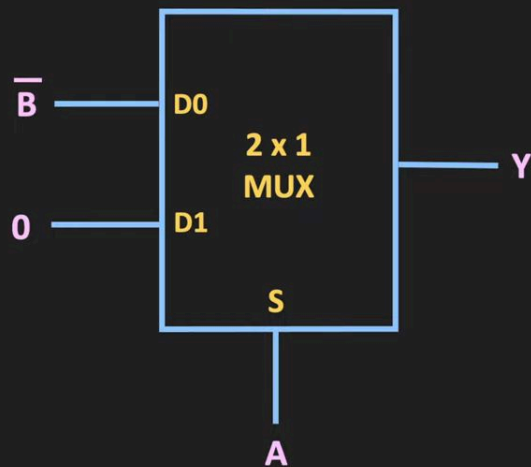


$$Y = \overline{A + B}$$

$$\overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{A + B}$$

$$\begin{aligned} Y &= \overline{S} D0 + S D1 = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot 0 = \overline{A} \cdot \overline{B} \\ &= \overline{A + B} \end{aligned}$$



NAND gate using 2 x 1 MUX

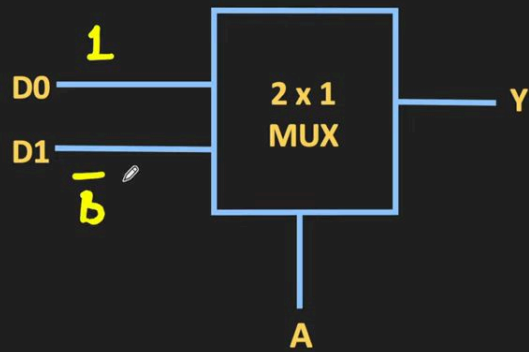

$$Y = \overline{S} D0 + S D1$$





$$Y = \overline{A B}$$

Truth Table

A	B	Y	
0	0	1	Y = 1
0	1	1	
1	0	1	Y = \overline{B}
1	1	0	



NAND gate using 2 x 1 MUX

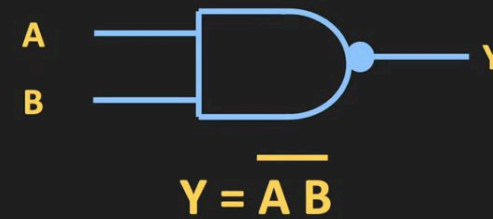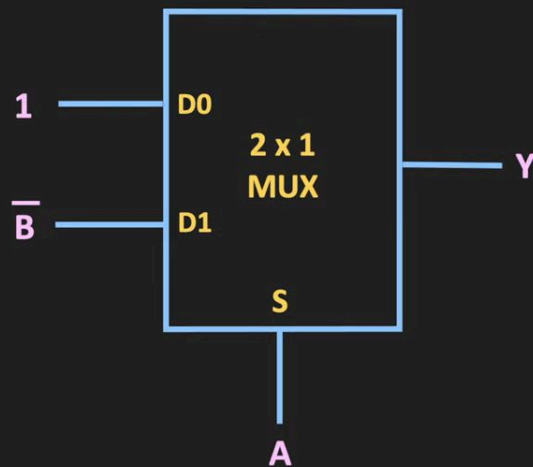


$$Y = \overline{S} D0 + S D1 = \overline{A} \cdot 1 + A \cdot \overline{B} = (\overline{A} + A) \cdot (\overline{A} + \overline{B})$$
$$= \overline{A} + \overline{B} = \overline{A \cdot B}$$

*Correction
It should be (AB)'



XOR gate using 2 x 1 MUX

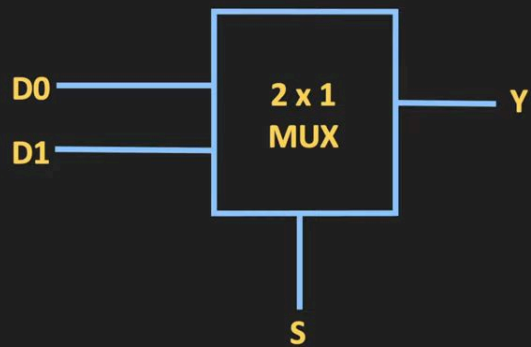

$$Y = \overline{S} D0 + S D1$$




$$Y = A \overline{B} + \overline{A} B$$

$$Y = A \oplus B$$



XOR gate using 2 x 1 MUX

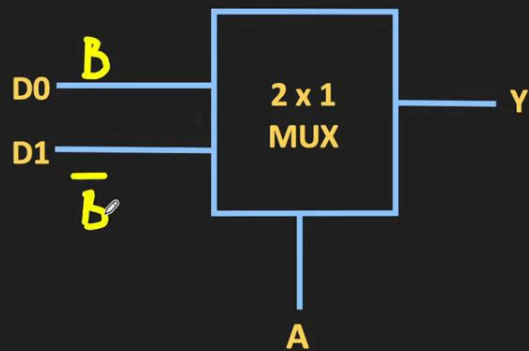

$$Y = \overline{S} D0 + S D1$$




Truth Table

A	B	Y	
0	0	0	Y = B
0	1	1	
1	0	1	Y = \overline{B}
1	1	0	




XOR gate using 2 x 1 MUX

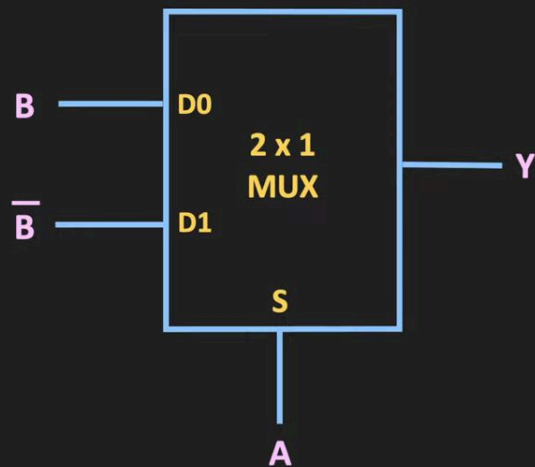

$$Y = \overline{S} D0 + S D1 = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} = A \oplus B$$



XNOR gate using 2 x 1 MUX

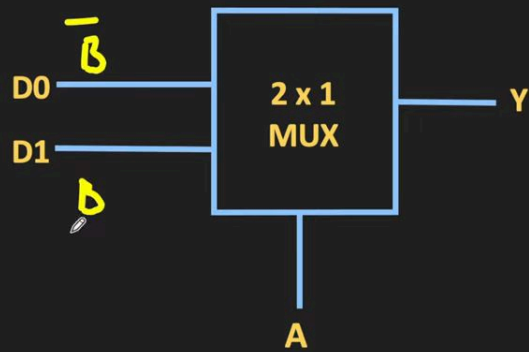

$$Y = \overline{S} D0 + S D1$$




$$Y = A B + \overline{A} \overline{B}$$

Truth Table

A	B	Y	
0	0	1	$Y = \overline{B}$
0	1	0	
1	0	0	$Y = B$
1	1	1	



XNOR gate using 2 x 1 MUX

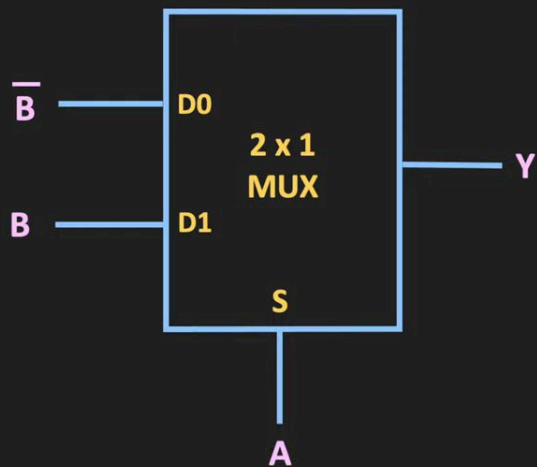

$$Y = \overline{S} D0 + S D1 = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B$$



$$Y = A B + \overline{A} \overline{B}$$

